
TELEFUNKEN
SERVICE

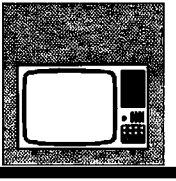

Téléviseur Couleur
Châssis 814/2N/F


FSEX 79-2814/2 N/F


Schéma de principe du châssis 814/2N


Le schéma est dessiné dans le cas 220 V et 625 lignes.


				819 lignes					nouvelle norme VHF 625 lignes		
				BR 3005 — BR 3006		BR 3005 — BR 3006			BR 3005 — BR 3006	BR 3005 — BR 3006	
		UHF	JHF	Bd IIIp	Bd IIIi	Bd IIIi	Bd IIIo	Bd I	Bd III	BdIII	Bd I
		1-7	8	1-3	6-8	1-3	6-8	1-3 6-8	5	4	4+5
SV 3001/	1	12V	12V	0V	0V	0V	0V	0V	12V	12V	12V
	2	U_3 = 12V									
	3	11V	11V	0V	0V	0V	0V	0V	11V	11V	11V
	4	U_3 = 12V									
	5	U_3 = 12V									
	6										
	7	0V	0V	0V	11V	11V	0V	0V	11V	11V	0V
	8	0V	0V	11V	0V	0V	11V	0V	0V	0V	0V
	9	⊥									
	10	env 7,3V s-s									
SV 3002/	1	12V									
	2	impulsions négatives de retour de balayage lignes env. 60Vcc									
	3	-12V	-12V	-12V	12V	12V	-12V	-12V	12V	12V	-12V
	4	-12V	-12V	11V	11V	11V	11V	-12V	11V	11V	-12V
	5	0V	0V	11V	11V	11V	11V	11V	11V	11V	11V
	6	-12V	-12V	12V	-12V	-12V	12V	-12V	-12V	-12V	-12V
	7	U_D = 0,8...28V									
	8	33V									
	9	⊥									
	10	U_6 = 230V									
SV 9111/	2	11V	11V	0V	0V	0V	0V	0V	11V	11V	11V
	5	0V	0V	11V	11V	11V	11V	11V	11V	11V	11V
	7	11V	11V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V
	10	0V	11V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V


Brochage transistors

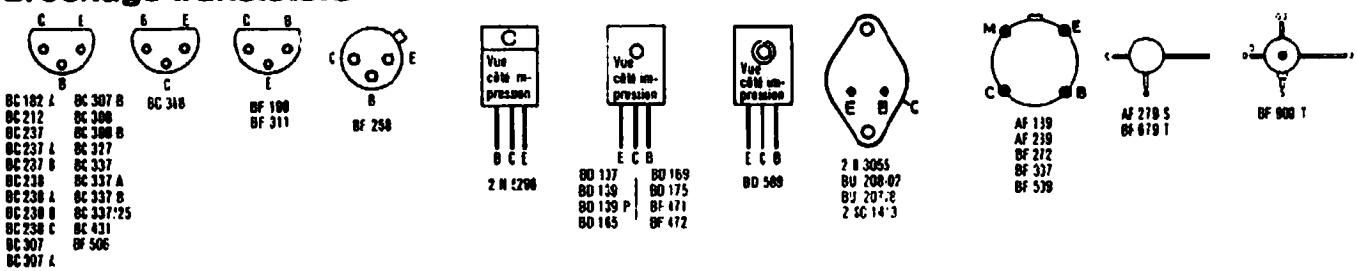


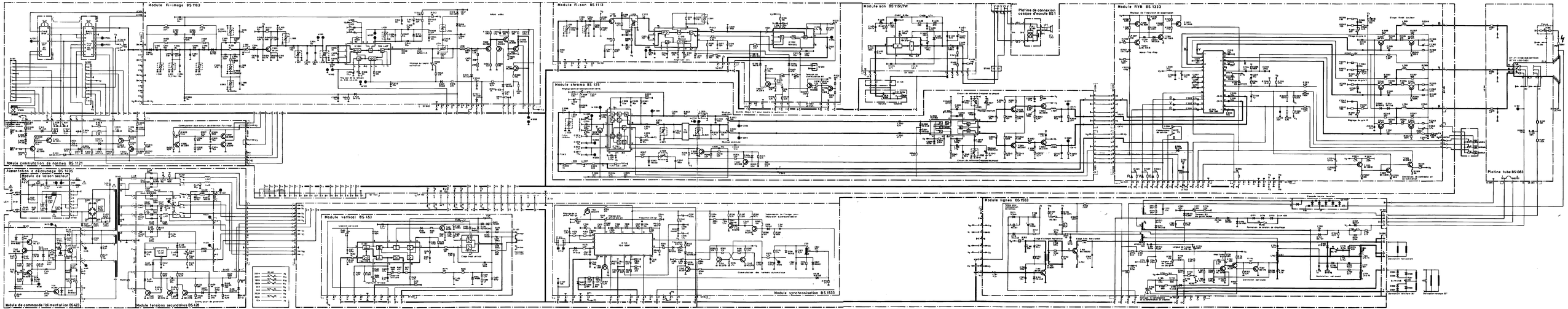

Module FI-image BS 1103
Module FI-son BS 1113
Module son BS 1107W
Platine de connexion cassette d'accès BS 1
Module RVB BS 1333
Platine tube BS 1383
Module chrome BS 1131
Module commutation de normes BS 1121
Alimentation à découpage BS 1405
Module de liaison secteur
Module vertical BS 452
Module synchronisation BS 1533
Module lignes BS 1563
Module de commande d'alimentation BS 423
Module tensions secondaires BS 428

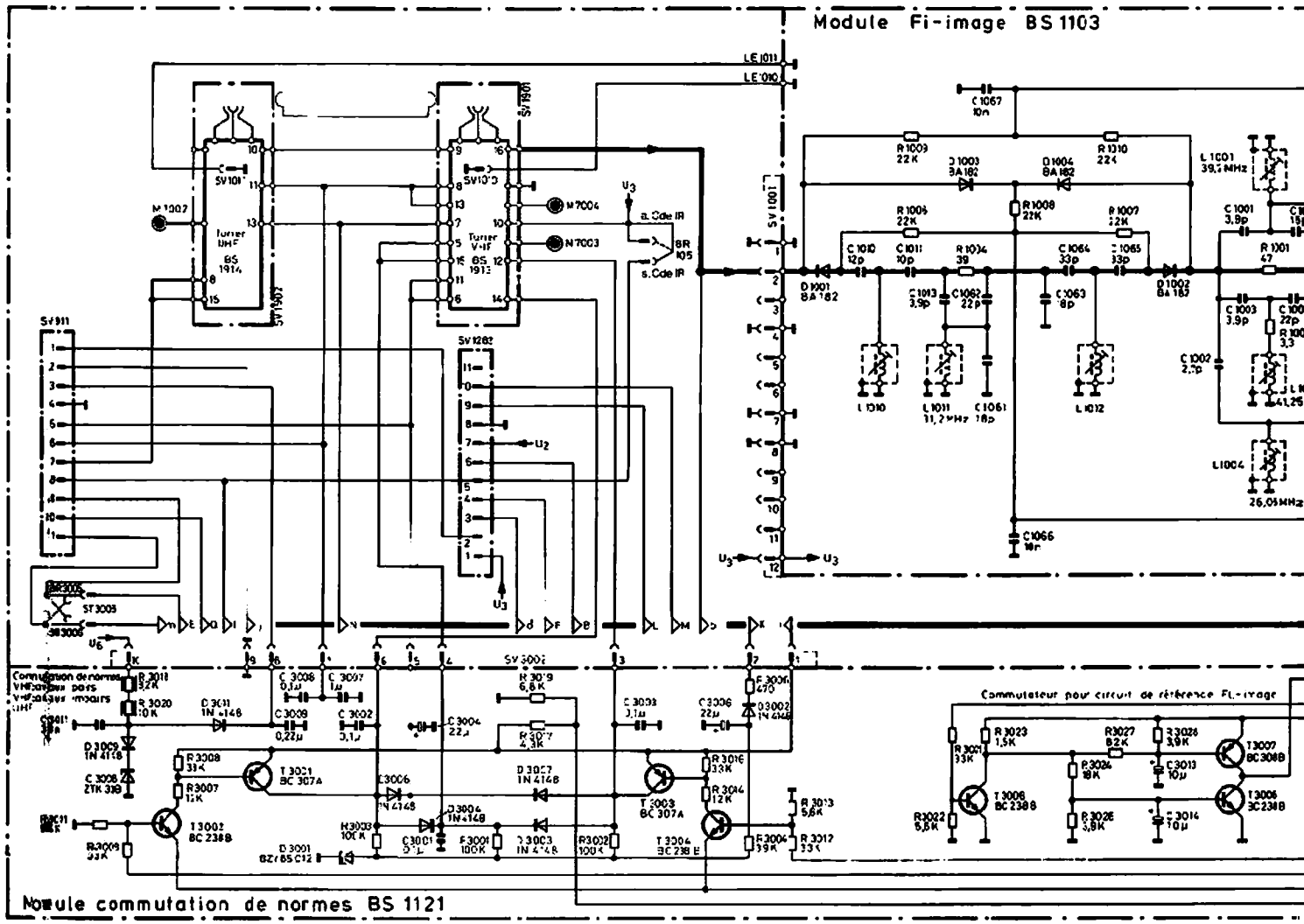

Module Fi-image BS 1103
Commutateur pour circuit de référence FI-image
Module commutation de normes BS 1121

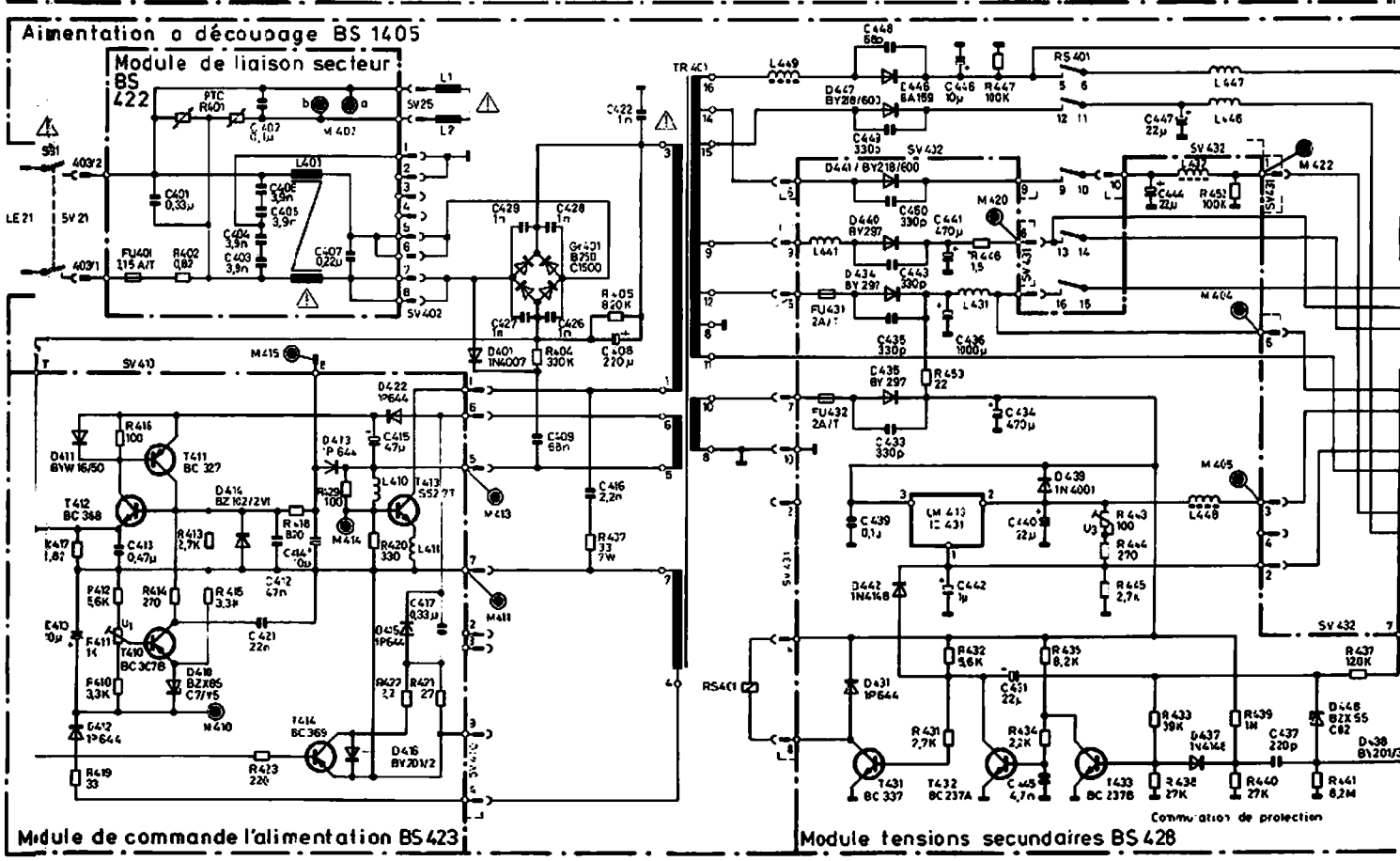

Alimentation a découpage BS 1405
Module de liaison secteur BS 422
Module de commande l'alimentation BS 423
Module tensions secundaires BS 428
Commutation de protection

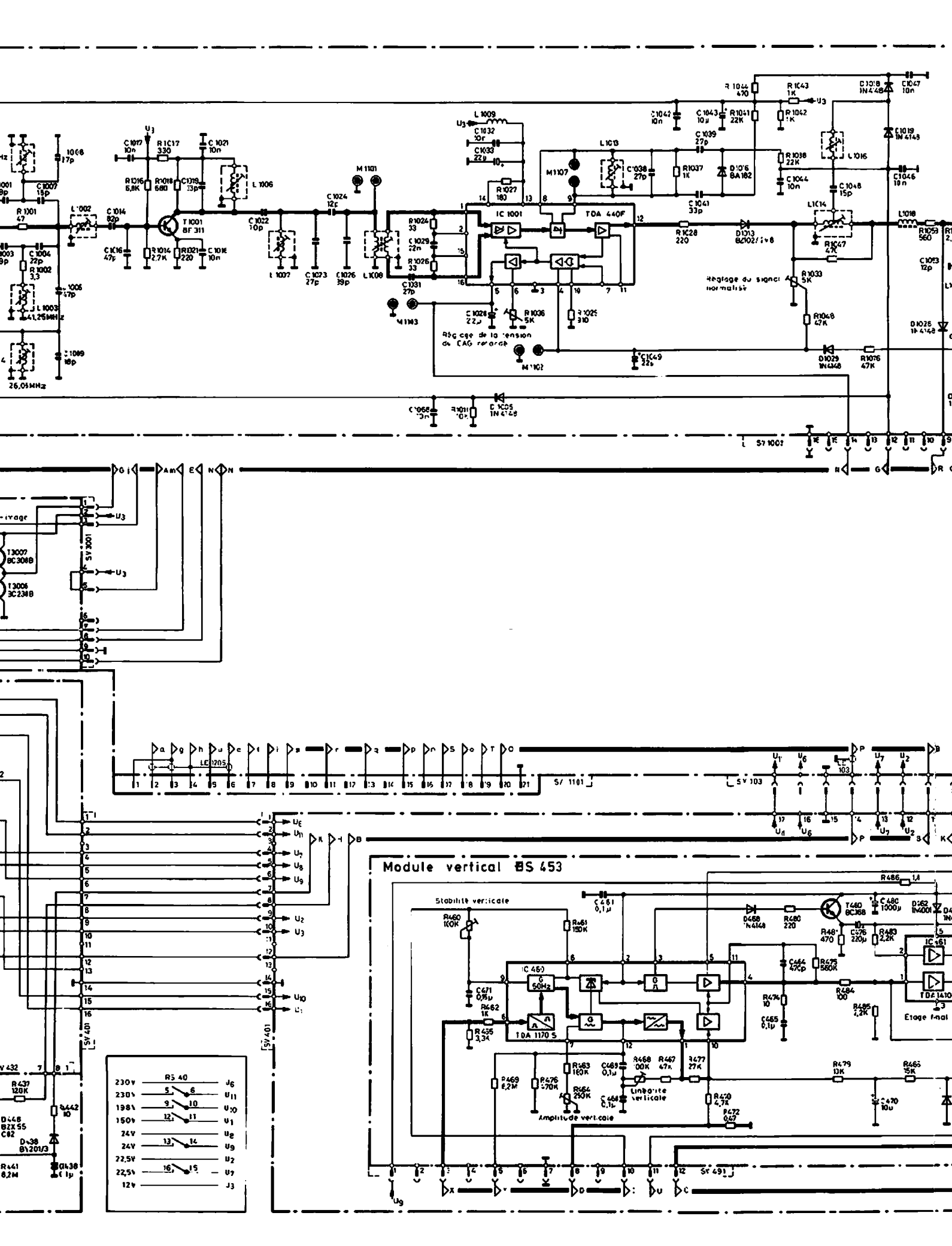

Module vertical BS 453
IC 1001
TDA 440F
IC 460
TDA 1170 S
TDA 1410
T 1001 BF 311
T 460 BC 368
Stabilité verticale
Linéarité verticale
Amplitude verticale
Etage final
Réglage de la tension du CAG retardé
Réglage du signal normalisé
R5 40
230 V
220 V
198 V
150 V
24 V
24 V
22,5 V
22,5 V
12 V
26,05 MHz
41,25 MHz

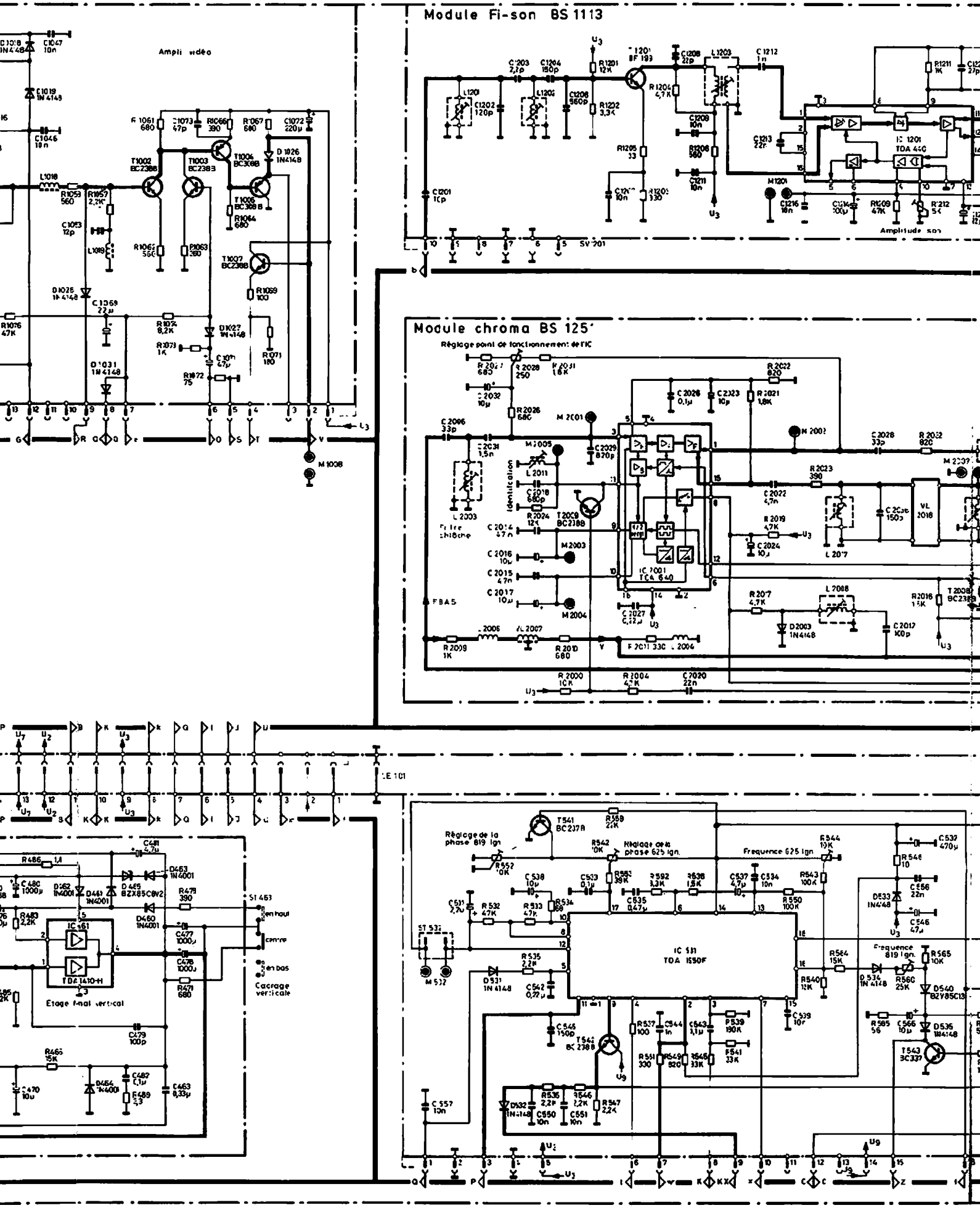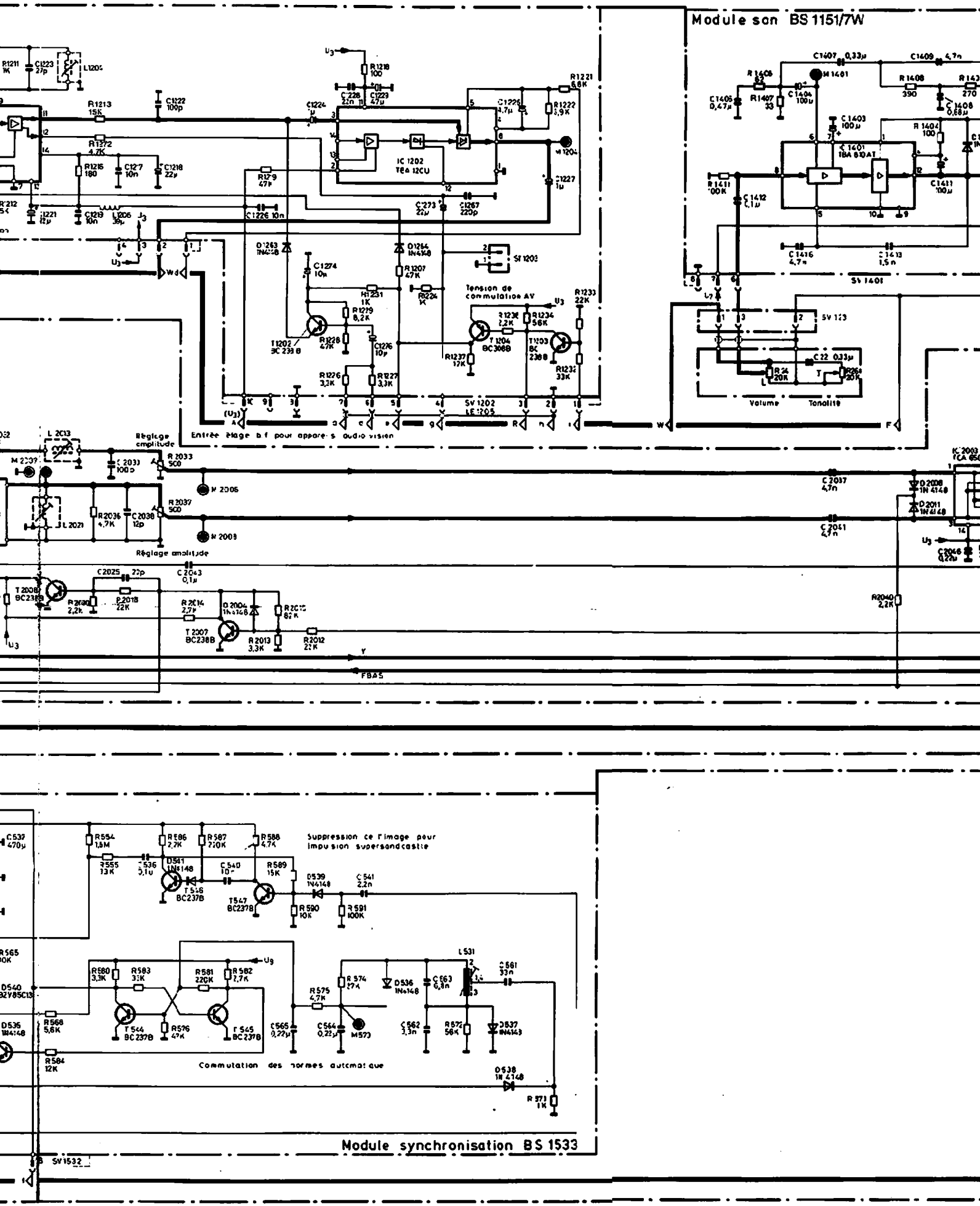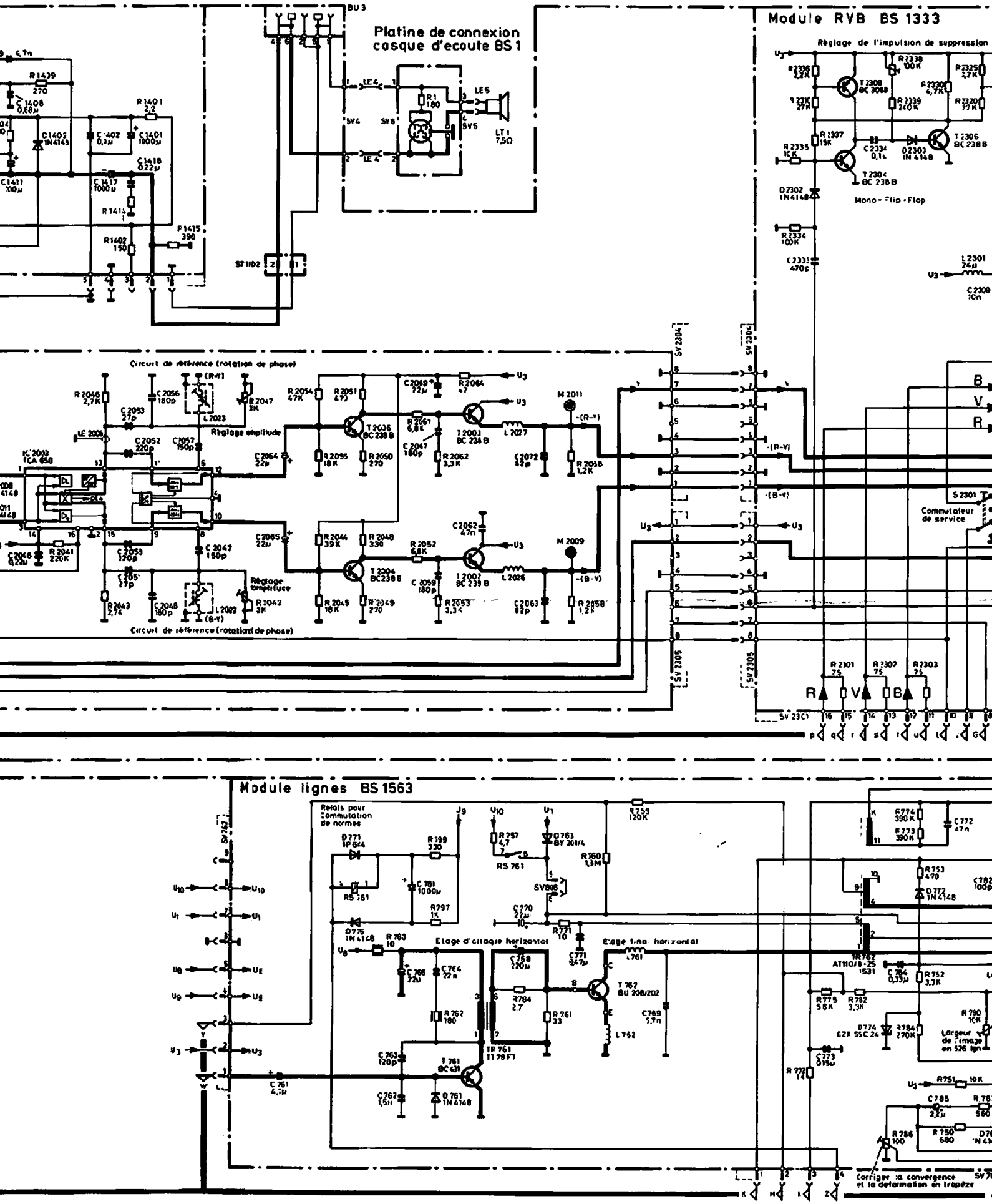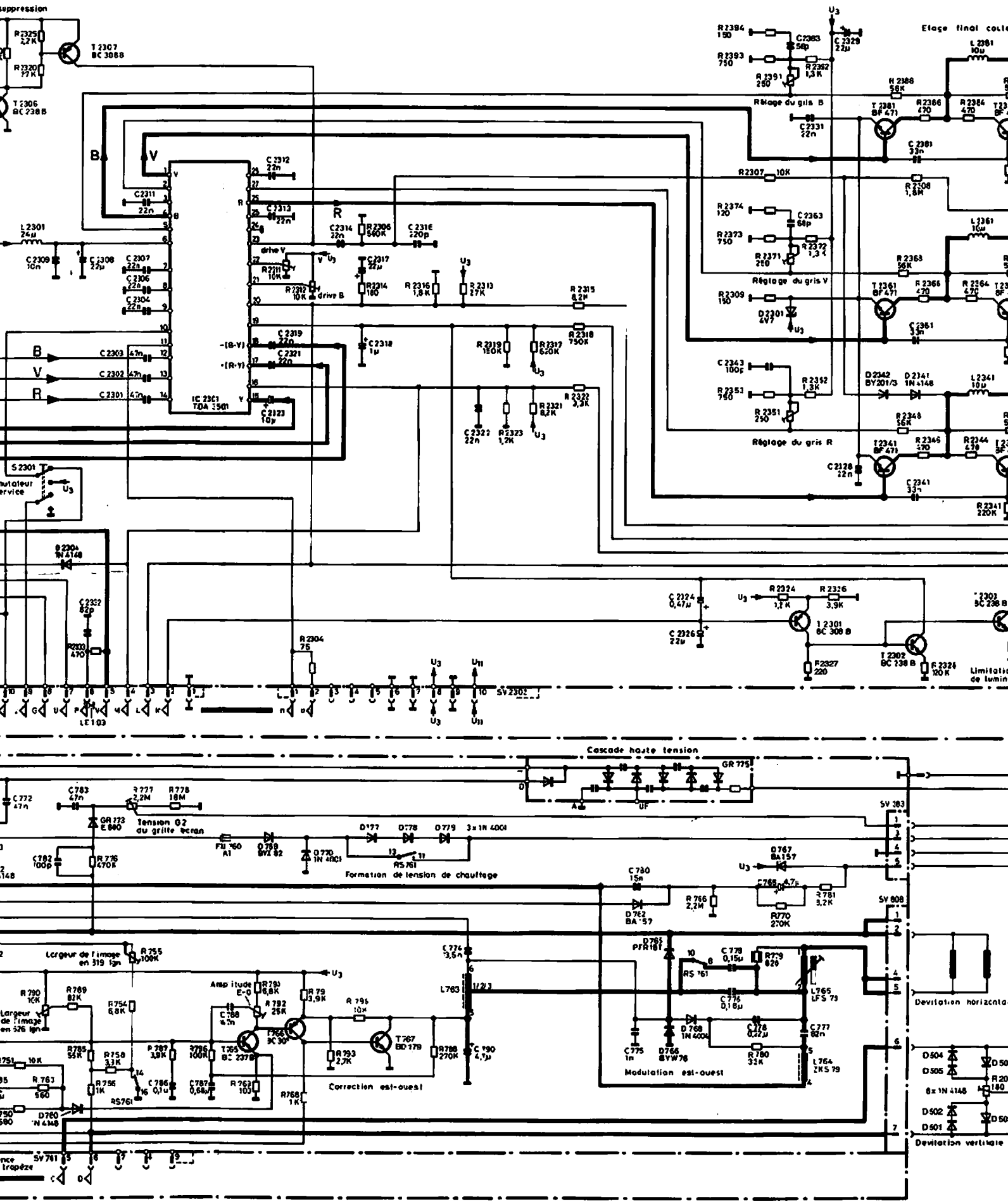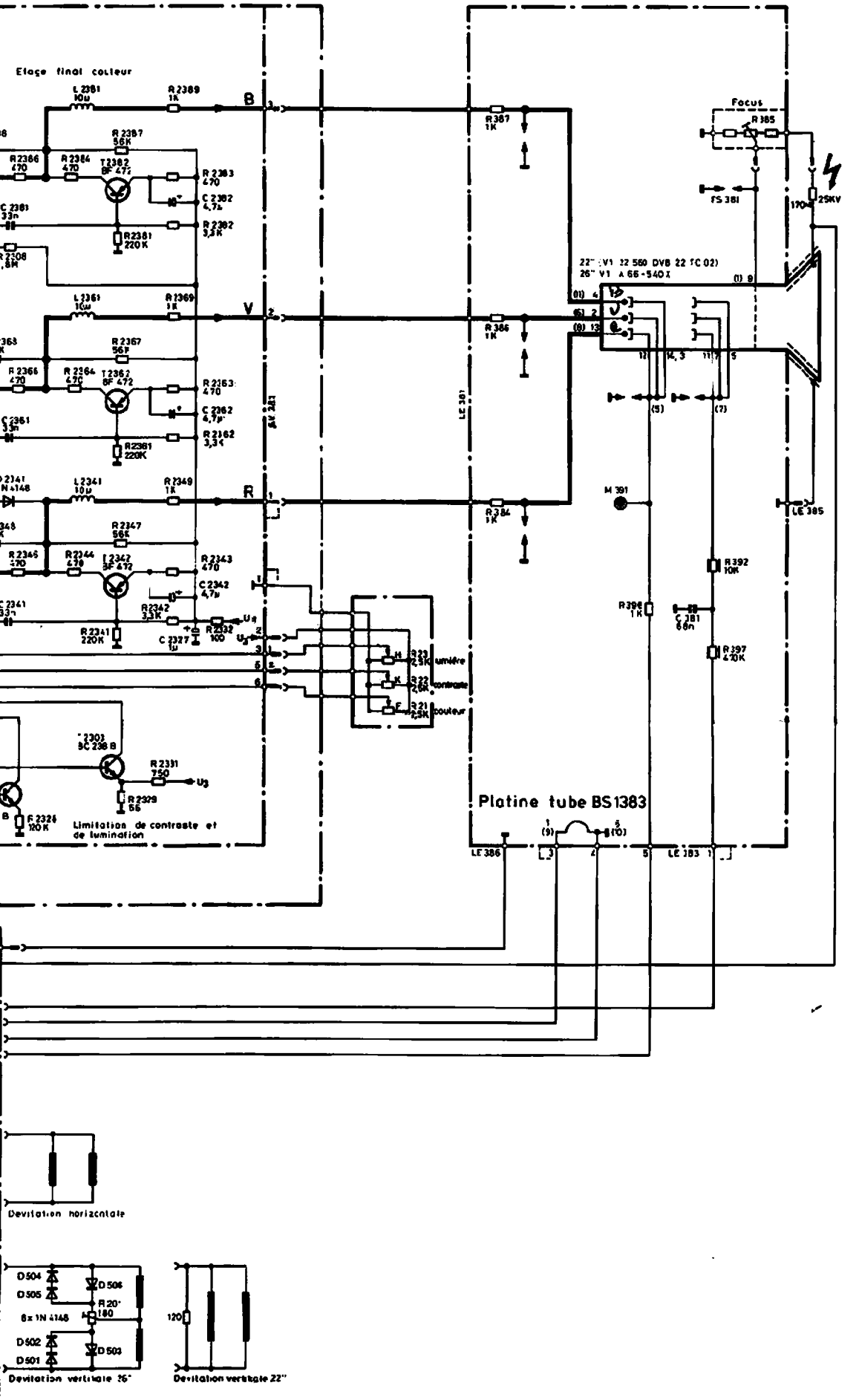
Module Fi-son BS 1113
Module chroma BS 125
Ampli vidéo
IC 1201
TDA 440
Amplitude son
IC 201
TCA 640
IC 551
TDA 1550F
TDA 1410-H
Etage final vertical
Réglage de la phase 819 ligne
Réglage de la phase 625 ligne
Fréquence 625 ligne
Fréquence 819 ligne
Cadrage verticale
Identification
Filtre chroma
LE 101


Module son BS 1151/7W
IC 1202 TEA 1205
Tension de commutation AV
Entrée étage b f pour appareils audio vision
Réglage amplitude
Réglage amplitude
FBAS
Volume
Tonalité
Suppression de l'image pour impulsion supersandcastle
Commutation des normes automatique
Module synchronisation BS 1533


Platine de connexion casque d'ecoute BS 1
Module RVB BS 1333
Réglage de l'impulsion de suppression
Mono-Flip-Flop
Circuit de référence (rotation de phase)
Réglage amplitude
Réglage amplitude
Commutateur de service
Module lignes BS 1563
Relais pour commutation de normes
Etage d'attaque horizontal
Etage final horizontal
Largeur de l'image en 625 lignes
Largeur de l'image en 525 lignes
Corriger la convergence et la déformation en trapèze


Suppression
T 2307 BC 308 B
T 2306 BC 238 B
Réglage du gris B
Réglage du gris V
Réglage du gris R
Etage final coul
IC 2301 TDA 3501
drive V
drive B
Cascade haute tension
GR 775
Tension G2 du grille écran
Formation de tension de chauffage
Correction est-ouest
Modulation est-ouest
Largeur de l'image en 319 lgn
Largeur de l'image en 526 lgn
Amplitude E-O
Déviation horizontale
Déviation verticale
8x 1N 4148
3x 1N 4001
SV 2302
SV 383
SV 808
SV 761
LE 103


Etage final couleur
L 2381
90µ
R 2389
1K
B
R 2387
56K
R 2386
470
R 2384
470
T 2382
BF 472
R 2383
470
C 2382
4,7µ
R 2382
3,3K
C 2381
33n
R 2381
220K
R 2388
,8K
L 2361
10µ
R 2369
1K
V
R 2367
56K
R 2366
470
R 2364
470
T 2362
BF 472
R 2363
470
C 2362
4,7µ
R 2362
3,3K
C 2361
33n
R 2361
220K
2341
N 4148
L 2341
10µ
R 2349
1K
R
R 2347
56K
R 2345
470
R 2344
470
L 2342
BF 472
R 2343
470
C 2342
4,7µ
C 2341
33n
R 2342
3,3K
R 2341
220K
C 2327
1µ
R 2332
100
Ug
Ug
R 2387
1K
R 2386
1K
R 2384
1K
LE 381
Focus
R 385
FS 381
170
25KV
22" V1 22 560 DVB 22 FC 02)
26" V1 A 66-540 X
(1) 9
(11) 4
(6) 2
(8) 13
12
14, 5
11
6
(5)
(7)
M 391
LE 385
R 392
10K
R 396
1K
C 381
68n
R 397
470K
H
K
F
R 323
2,5K
R 322
2,5K
R 321
2,5K
lumière
contraste
couleur
2303
BC 238 B
R 2331
750
R 2329
56
R 2324
120 K
Ug
Limitation de contraste et de lumination
Platine tube BS 1383
LE 386
LE 383
1
(9)
5
(10)
3
4
5
1
Déviation horizontale
D504
D505
D506
R 20*
180
8x 1N 4148
D502
D501
D503
Déviation verticale 26"
120
Déviation verticale 22"

TELEFUNKEN
SERVICE

Complément au téléviseur couleur Colorimage Châssis 814 Colorimage Châssis 914A

No. d'ordre 319 621 324


Commande à distance à infrarouge SUPERCONTROL 508/512

Mesure de tensions continues: multimètre R_i = 50 kOhm/V

Emetteur à infrarouge BS 42


Schéma de principe

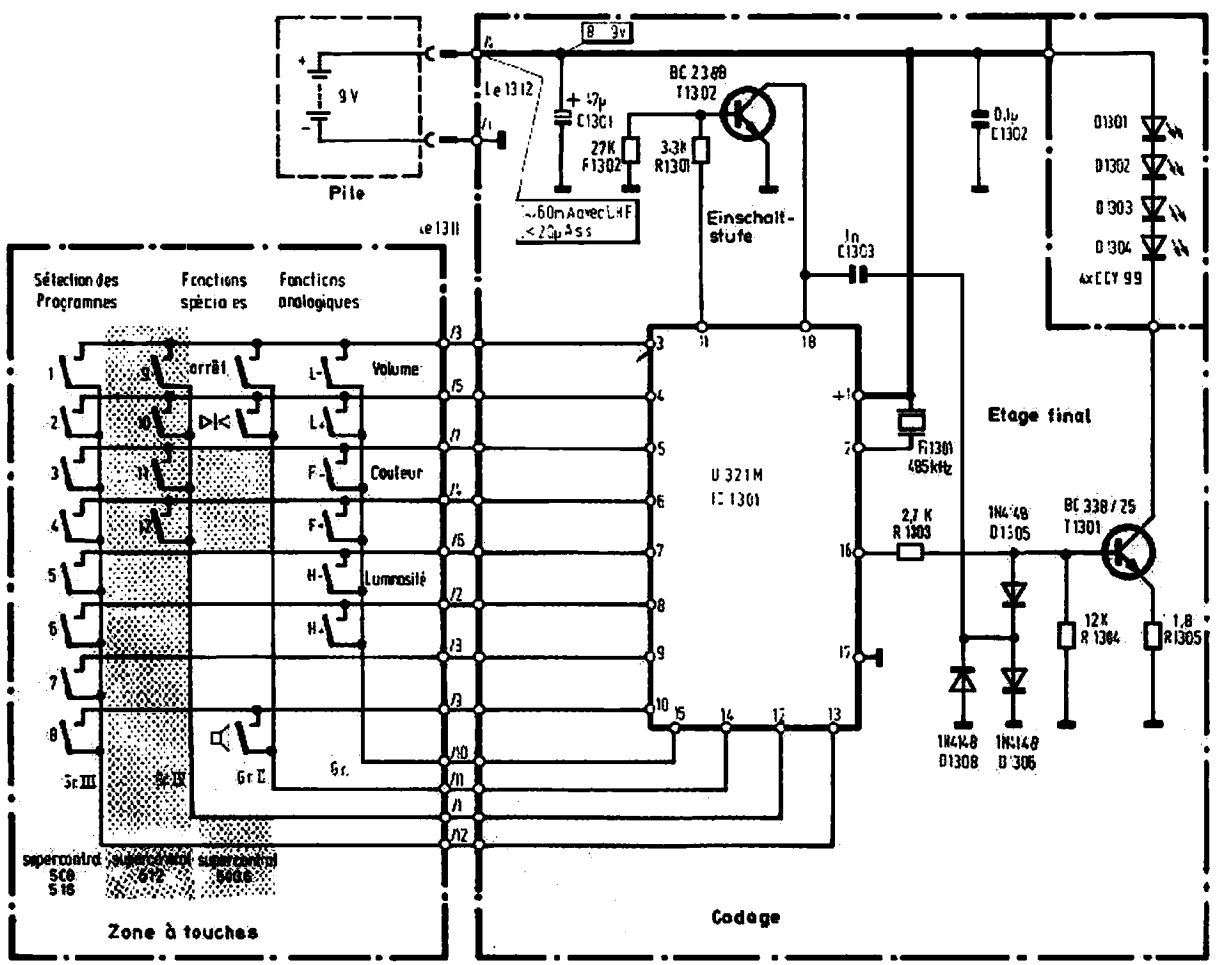Attention!
Lorsque vous constatez que l'émetteur à infrarouge ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier la pile et éventuellement la remplacer.
Tension de fonctionnement pour toutes les mesures: U_B = 8 V



Emetteur à Infrarouge BS 42

Vue côté imprimé

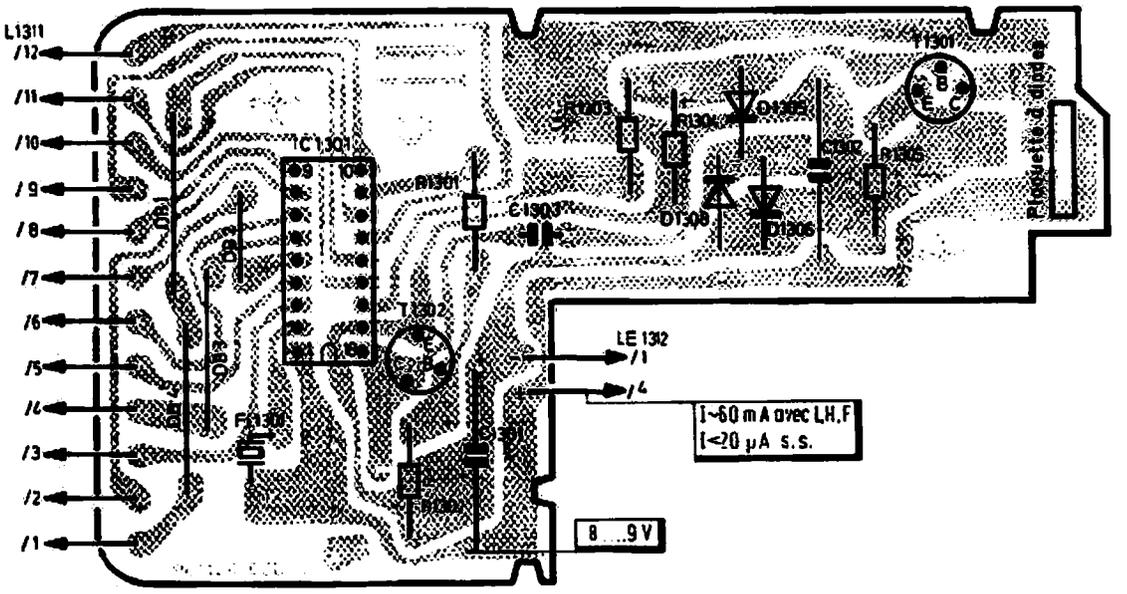

Conseils importants pour l'utilisation de composants MOS

Avant de toucher un composant MOS il faut veiller à ce que la personne, la place de travail, l'appareil ainsi que l'outillage utilisé soient au même potentiel.

(Amener l'équipotentiel en touchant les objets en question.)

Laisser les composants MOS aussi longtemps que possible dans leurs emballages d'origine (p. ex. mousse conductrice).

Toucher d'abord l'emballage conducteur utilisé pour le transport du composant et ensuite le composant lui-même.

Ne pas amener en contact les composants MOS ou toute platine équipée de ces composants sans dispositif de protection extérieur (contre les court-circuits) avec des matériaux ayant une charge électrostatique, comme par exemple: sacs ou feuilles en plastique, styropor, etc.

Ne pas souder sur des platines équipées de composants MOS. Le remplacement d'un composant MOS dans un circuit ne peut se faire que lorsque la tension d'alimentation a été coupée.

Lorsque la tension d'alimentation est coupée ne pas appliquer de signal d'entrée (générateur) aux composants MOS.


Pièces détachées

Important: Lors d'une commande de pièces détachées, indiquer le numéro de la pièce!

Position	Groupe de prix	Numéro de pièces	Description
BS 42		349 398 034	**Emetteur à rayons infrarouges FB 508**
1		309 787 995	boîtier, partie supérieure, 17 cont.
2		309 789 748	boîtier, partie inférieure
3		309 833 300	clapet émetteur
4	D	309 868 959	plaquette à 17 boutons
5	U*	309 843 924	compartiment à pile
6	H*	309 902 918	agrafe de fixation de la plaquette commutatrice
7	N*	309 950 920	curseur pour l'ouverture du clapet émetteur
BU 1301	A	309 689 912	support IC, 18 pôles
C 1301	V*	309 412 659	Elko 47 µF/16 V
D 1301-1304	E	309 327 030	diode lumineuse à gaz CQY 99
D 1305/1306/ 1308	K*	309 325 927	Diode 1 N 4148
FI 1301	D	309 160 818	filtre piézo-électrique 485 kHz
IC 1301	O	309 368 135	MOS-IC U 320 M
LE 1312	H	309 669 943	connecteur pour pile avec fiche
S 1301	N	309 659 107	plaquette commutatrice à 32 connexions
T 1301	W*	309 001 231	Transistor BC 338/40
T 1302	V*	309 001 949	Transistor BC 238 B
1		349 398 029	émetteur à rayons infrarouges FB 516
2		349 398 030	émetteur à rayons infrarouges FB 5016
3		309 787 990	boîtier, partie supérieure (25 fonctions)
4		309 789 742	boîtier, partie inférieure
5		309 787 991	boîtier, partie supérieure (28 fonctions)
6		309 789 743	boîtier, partie inférieure
7		309 833 314	clapet pour l'émetteur
8	D	309 868 957	plaquette à 25 touches
9	D	309 868 958	plaquette à 28 touches
10	U*	309 843 924	compartiment à pile
11	H*	309 902 918	agrafe de fixation de la plaquette
12	N*	309 950 920	curseur pour clapet émetteur
BU 1301	A	309 689 912	support IC, 18 pôles
C 1301	V*	309 412 659	AL-Elko 47 µF/16 V
D 1301-04	E	309 327 030	diode lumineuse à gaz CQY 99
D 1305/06/1308	K*	309 325 027	Diode 1 N 4148
FI 1301	D	309 160 818	filtre piézo-électrique 485 kHz
IC 1301	O	309 368 135	MOS-IC U 320 M
LE 1312	H	309 669 943	connecteur pour pil avec câble
S 1301	N	309 659 107	plaquette à 32 connexions
T 1301	W*	309 001 231	Transistor BC 338/25-40
T 1302	C	309 001 949	Transistor BC 238 B

Position	Groupe de prix	Numéro de pièces	Description
BS 48		349 370 969	**Récepteur à rayons infrarouges FB 5000**
BU 1280	E	309 689 915	support IC, 28 pôles
C 1215/16	B	309 410 102	Elko 1 µF/50 V
C 1217	T*	309 411 673	Elko 22 µF/25 V
C 1230/60	P*	309 411 677	Elko 10 µF/25 V
C 1240/50	W*	309 410 641	Elko 4,7 µF/25 V
C 1278	A	309 461 993	Elko 1 µF/35 V
D 1215/16/42/ 51/60-63/ 70/71/80	P*	309 325 027	Diode 1 N 4148
D 1285	T*	309 325 951	Diode 1 N 4001
FI 1280	D	309 160 818	filtre piézo-électrique 485 kHz
IC 1270	I	309 368 081	IC-78 M 12
IC 1280	U	309 368 157	MOS-IC U 317 M
L 1220/21	G	309 249 122	bobine de démodulation 28 mH
R 1233	U*	309 509 046	résistance variable 5 KOhm/0,07 W
ST 923/1201/ 1306/2245	K*	309 650 949	connecteur à 3 pôles
ST 1245/1305		309 650 953	connecteur à 3 pôles
ST 1281	A	309 650 955	connecteur à 11 pôles
T 1220	T*	309 001 241	Transistor BC 238 C
T 1221/22/30/ 40/50/61/70	C	309 001 949	Transistor BC 238 B
T 1260	D	309 001 812	Transistor BC 237 B
BS 48		349 370 964	préampli à rayons infrarouges
C 1206	U*	309 410 672	TA-Elko 1 µF/35 V
D 1201	J	309 327 029	Foto-Pin-Diode BPW 34
D 1202	R*	309 325 927	Diode 1 N 4148
IC 1201	I	309 368 134	IC-TDA 4180
T 1202	B	309 001 143	Transistor BC 237 B
BS 45	MA	349 370 979	**Préampli à infrarouge 2 A avec câble 850 mm**
C 1	A	309 461 993	TA-Elko 10 µF/35 V
D 501	J	309 327 029	Foto-Diode BPW 34
D 502/503	R*	309 325 927	Diode 1 N 4148
IC 401	E	309 368 227	IC-LF 351 N
IC 402		309 368 235	IC-TL 071 CPR
T 451	B	309 001 012	Transistor BC 239 B

Brochage des transistors

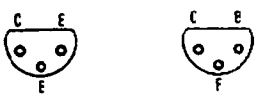


BC 237, BC 238 A
BC 238 B, BC 238 C
BC 308 B, BC 337/16

BF 311


Récepteur à infrarouge 5000 BS 48 avec préamplificateur BS 45

Schéma de principe

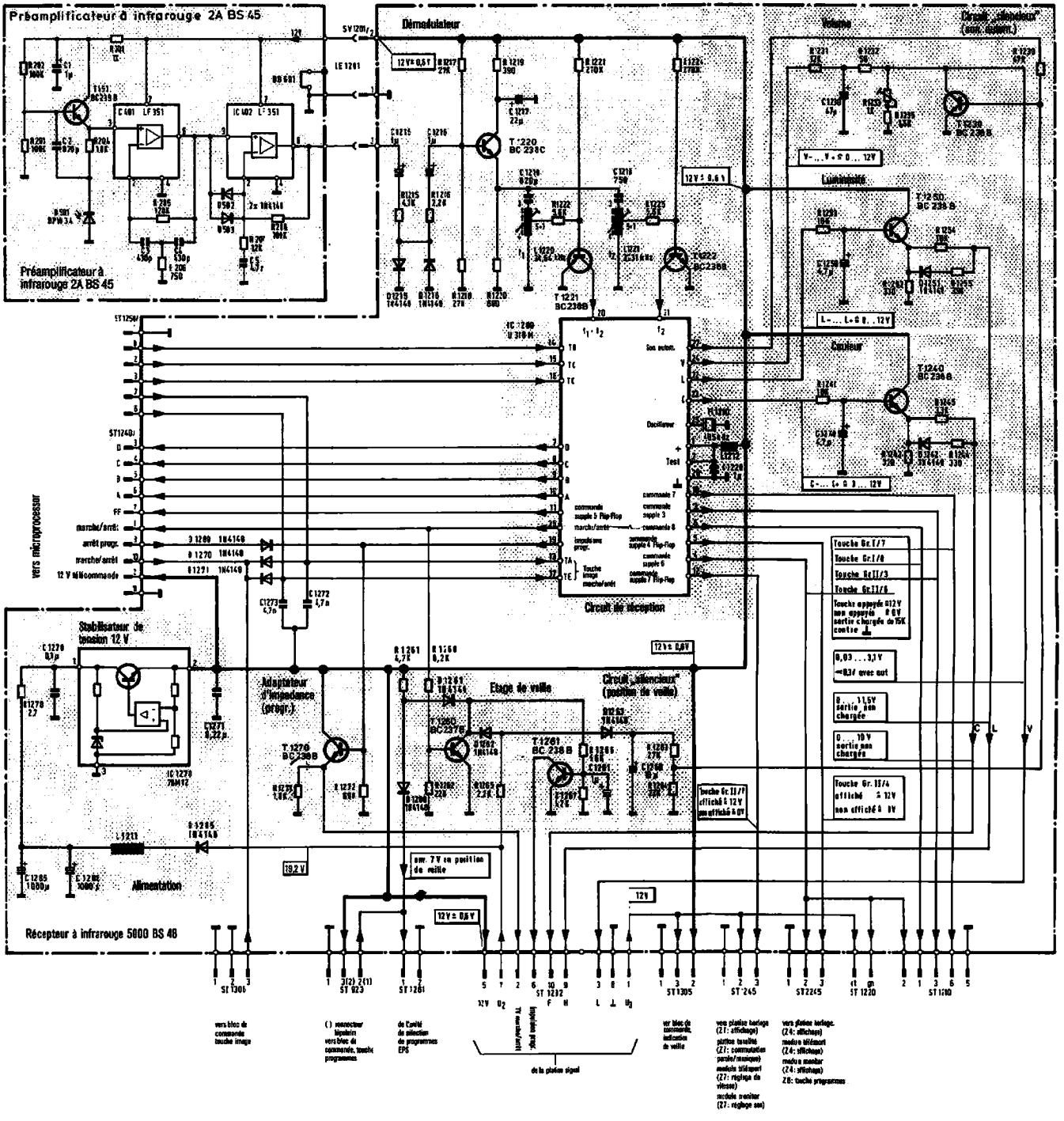

Récepteur à infrarouge 5000 BS 48

Vue côté imprimé

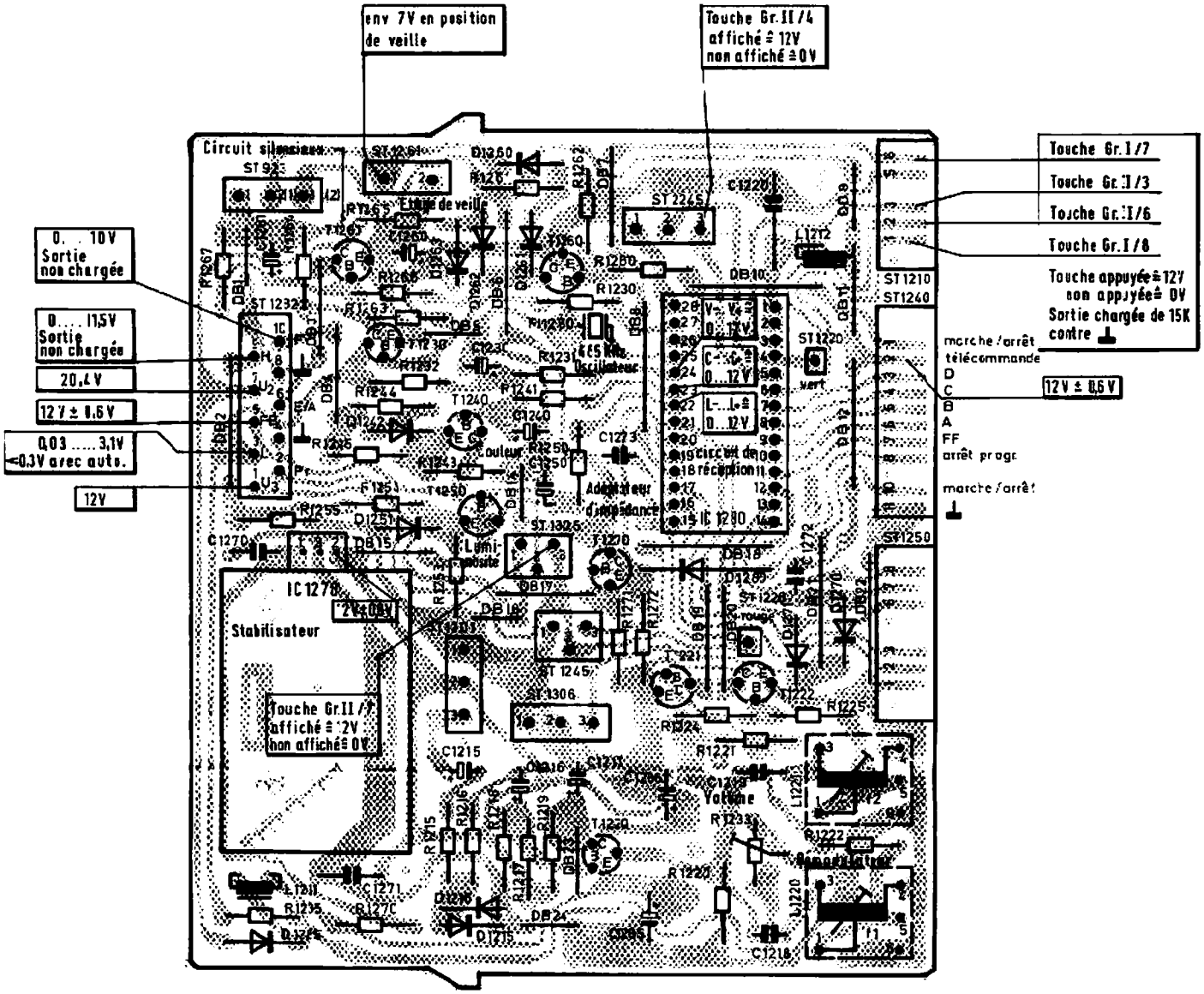

Préamplificateur BS 45

